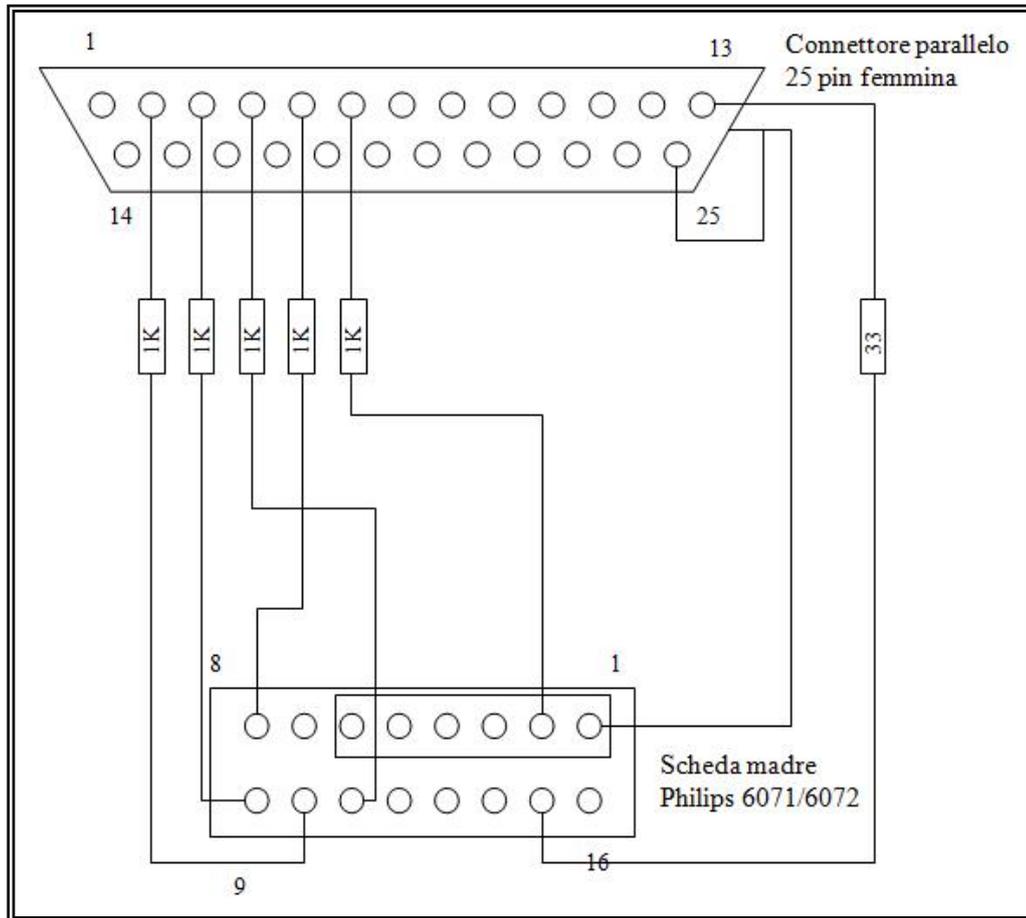


Realizzazione di una Jtag.

Le resistenze possono essere di $\frac{1}{4}$ o $\frac{1}{2}$ di Watt.

Si raccomanda le saldature di farle con un saldatore di bassa potenza e di rispettare scrupolosamente di come devono essere collegati i componenti.

Esempio: vedi pin 25 del connettore che oltre ad essere collegato al pin 1 della scheda madre, viene saldato sull'involucro del connettore stesso.



Il circuito trovato in rete è funzionante e testato da me personalmente.